

# 南京理工大学计算机学院计算机逻辑基础实验报告

姓名：阚东 学号：919106840420

## 实验一：译码器（或编码器）的设计及应用实验

### 1. 实验目的

学习组合逻辑电路译码器或编码器的设计方法及应用。

### 2. 实验内容

(1) 用 verilog 来实现 2-4 译码器或 3-8 译码器或七段译码器；

(2) 用 verilog 来实现 4-2 编码器或 8-3 编码器；

### 3. 实验原理

将某一特定的代码译成原始的信息，称为译码过程。译码过程可以通过译码器电路实现。译码的过程实际上就是编码过程的逆过程，即把一组一定规律排开列的二进制数还原为原始信息的过程，如 3-8 译码器、七段译码器等。

真值表：

输入in[7:0]								输出out[2:0]		
in[7]	in[6]	in[5]	in[4]	in[3]	in[2]	in[1]	in[0]	out[2]	out[1]	out[0]
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

### 4. 实验过程

(1) Verilog 代码

```
module project83(  
    input [7:0] in,  
    output [2:0] out  
);
```

```

reg [2:0] out;
always@(in)
begin
    if(in[0]) out = 3'b000;
    else if (in[1]) out = 3'b001;
    else if (in[2]) out = 3'b010;
    else if (in[3]) out = 3'b011;
    else if (in[4]) out = 3'b100;
    else if (in[5]) out = 3'b101;
    else if (in[6]) out = 3'b110;
    else if (in[7]) out = 3'b111;
    else out = 3'bxxx;
end
endmodule

```


## (2) 仿真文件

```

module project83_tb();
reg[7:0] in;
wire[2:0] out;
project83 u0 (.in(in),.out(out));
always begin
    in = 8'b00000001;#20;
    in = 8'b00000010;#20;
    in = 8'b00000100;#20;
    in = 8'b00001000;#20;
    in = 8'b00010000;#20;
    in = 8'b00100000;#20;
    in = 8'b01000000;#20;
    in = 8'b10000000;#20;
end
endmodule

```

## 5. 实验结果记录

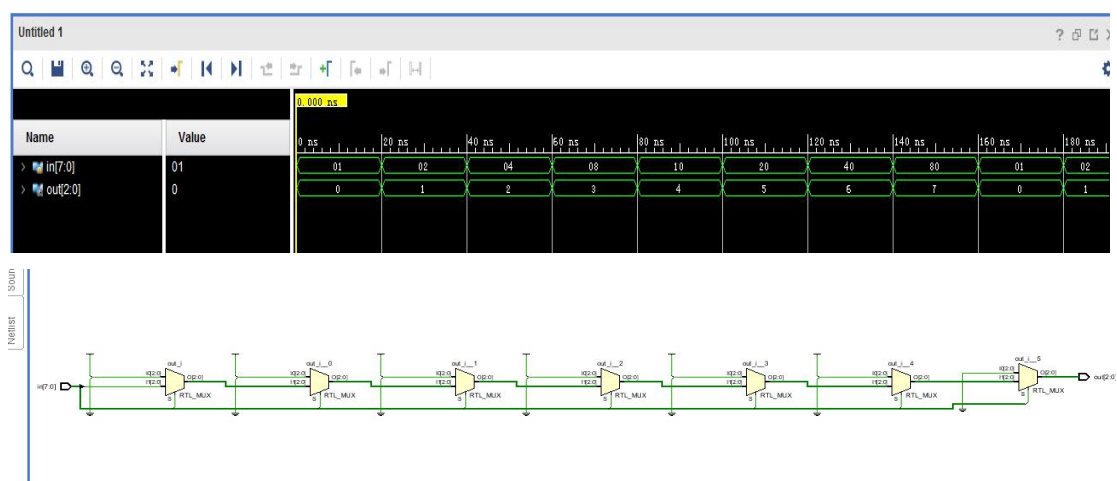

## 实验二：数据通道选择器的设计及应用实验

### 1. 实验目的

学习组合逻辑电路数据选择器的设计方法及应用。


### 2. 实验内容

用 verilog 来实现 2 选 1 或 4 选 1 或 8 选 1 等数据选择器。

### 3. 实验原理

在数字系统中，经常需要把多个不同通道的信号发送到公共的信号通道上，通过多路选择器可以完成这一功能。在数字系统设计中，常用 CASE 语句和 IF 语句描述多路选择器。多路选择器是由几路数据输入、一位或多位的选择控制，和一路数据输出所组成的，如 2 选 1、4 选 1、8 选 1 等多路选择器，它们的符号和真值表如下所示（例）：

逻辑符号及真值表：

 

(a) 逻辑符号

$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	$w_0$
0	1	$w_1$
1	0	$w_2$
1	1	$w_3$

(b) 真值表

### 4. 实验过程

(1) Verilog 代码

```
module mux4_1(out,i0,i1,i2,i3,s1,s0);
output out;
input i0,i1,i2,i3;
input s1,s0;
reg out;
always @(s1 or s0 or i0 or i1 or i2 or i3)
```

```

begin
    case({s1,s0})
        2'b00:out = i0;
        2'b01:out = i1;
        2'b10:out = i2;
        2'b11:out = i3;
        default:out=1'bx;
    endcase
end
endmodule

```




## (2) 仿真文件

```

module mux4_1_tb;
reg i0,i1,i2,i3;
reg s1,s0;
wire out;
mux4_1 unit(
    .i0(i0),
    .i1(i1),
    .i2(i2),
    .i3(i3),
    .s1(s1),
    .s0(s0),
    .out(out)
);
initial
begin
    i0=2'b00;
    i1=2'b01;
    i2=2'b10;
    i3=2'b11;
    s1=1'b0;s0=1'b0;
    #20
    s1=1'b0;s0=1'b1;
    #20
    s1=1'b1;s0=1'b0;
    #20
    s1=1'b1;s0=1'b1;
    #20;
end
endmodule

```

## 5. 实验结果记录

  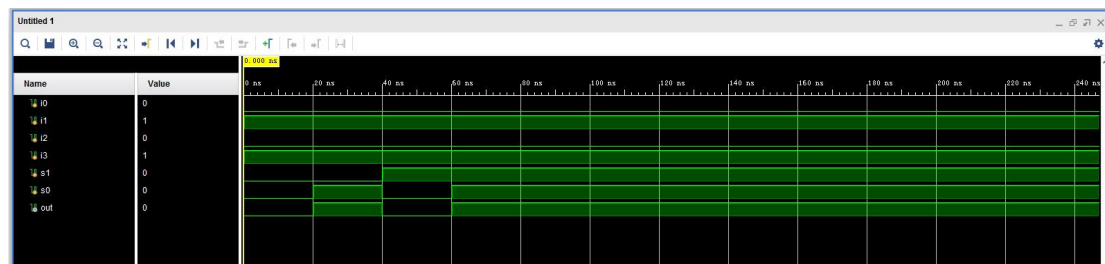

## 实验三：计数器（或移位寄存器）的设计及应用实验

### 1. 实验目的

学习时序逻辑电路计数器的设计方法及应用。

### 2. 实验内容

- (1)用 verilog 生成一个四位二进制计数器，同步清零；
- (2)用 verilog 生成一个十进制计数器，异步清零；
- (3)用 verilog 生成一个异步可逆十进制计数器，具有同步置数功能；
- (4)用 verilog 生成一个模 100 的计数器，具有清零、预置功能；
- (5)用 Verilog 生成一个移位寄存器（左移或右移）；
- (6)用 Verilog 实现分频器。

### 3. 实验原理

在数字系统设计中，计数器和寄存器是最常用的两类功能器件，也是最常见的时序逻辑元件。计数器是一种能统计输入脉冲个数的时序电路，它可以记录特定事件的发生次数，产生控制系统中不同任务的时间间隔，记录特定事件之间的时间间隔等，它可以用于定时器、分频器、程序控制器、信号发生器等多种数字设备中。计数器按脉冲的作用方式分类，可分为同步计数器和异步计数器。在同步计数器中，各个触发器的时钟输入端和同一个时钟脉冲源相连，因而所有触发器状态（即计数器状态）的改变都与时钟脉冲同步。而在异步计数器中，有的触发器直接受输入计数脉冲控制，有的是利用其他触发器输出作为时钟输入信号，因此所有触发器状态的改变有先有后，是异步的

## 4. 实验过程


(1) Verilog 代码

```
module count10(  
    input clk, input clr, output[3:0] cnt  
);  
    reg[3:0] cnt;  
  
    always @(posedge clk or posedge clr)  
    begin  
        if(clr)  
            cnt <= 4'b0000;  
        else  
            if(cnt==4'b1001)  
                cnt <= 4'b0000;  
            else  
                cnt <= cnt+1;  
        end  
        // assign q=cnt;  
    endmodule
```

(2) 仿真文件

该实验只上板，未仿真

## 5. 实验结果记录

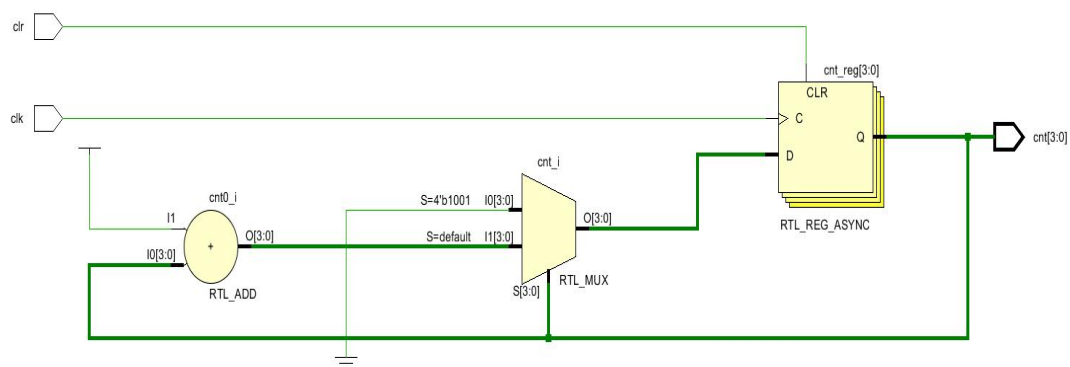





## 实验四：状态机的设计及应用实验

### 1. 实验目的

学习时序逻辑电路中 Mealy 和 Moore 状态机的设计方法及应用。

### 2. 实验内容

(1) 设计一个序列检测状态机，实现 Mealy 型或 Moore 型。

(2) 设计一个让发光灯显示不同状态的状态机。比如：

要求有 3 个显示状态，且 3 个状态循环切换： $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

a. 选 2 个 led 灯按 1s 的间隔闪烁 5 次；

b. 选 3 个 led 灯按模 8 递增计数；

c. 选 4 个 led 灯按右移方式逐个点亮；



### 3. 实验原理

Mealy 型状态机的输出由状态机的输入和状态机的状态共同决定。

Moore 型状态机与 Mealy 型状态机区别在于，Moore 型状态机的输出仅与状态机的状态有关，与状态机的输入无关。序列检测器用于由二进制码组成的脉冲序列信号，当序列检测器连续收到一组串行二进制码后，如果这组码与检测器中的目标值相同则输出 1，否则输出 0。

### 4. 实验过程

(1) Verilog 代码

```
module moore_0420(  
    input clk, input clr, input din, output dout  
);  
    reg dout;  
    reg [2:0] cs,ns;  
    parameter  
s0=3'b000,s1=3'b001,s2=3'b010,s3=3'b011,s4=3'b100,s5=3'b101  
;  
    always @(posedge clk or posedge clr)  
    begin  
        if(clr==1) cs<=s0;  
        else cs<=ns;  
    end  
    always @(cs or din)  
    begin  
        case(cs)  
            s0:if(din==1) ns<=s1; else ns<=s0;  
            s1:if(din==0) ns<=s2; else ns<=s1;  
            s2:if(din==1) ns<=s3; else ns<=s0;  
            s3:if(din==0) ns<=s4; else ns<=s1;  
            s4:if(din==1) ns<=s5; else ns<=s0;  
            s5:if(din==0) ns<=s0; else ns<=s1;  
            default: ns<=s0;  
        endcase  
    end  
    always @(cs)  
    begin  
        if(cs==s5)
```

```

        dout<=1'b1;
    else
        dout<=1'b0;
    end
endmodule

```

## (2) 仿真文件


```

module moore_0420_tb(


);
    reg clk,clr,din;
    wire dout;
    moore_0420 u0
    (.clk(clk),.clr(clr),.din(din),.dout(dout));
    initial begin
        clk=0;#10;
        clr=1;#10;
        din=0;#10;
    end
    always begin
        clk=0;#10;
        clk=1;#10;
    end
    always begin
        clr=1;#20;
        clr=0;#10000;
    end
    always begin
        din=1;#20;
        din=0;#20;
        din=1;#20;
        din=0;#20;
        din=1;#20;
    end
end
endmodule

```

## 5. 实验结果记录

 

成功检测 10101 序列

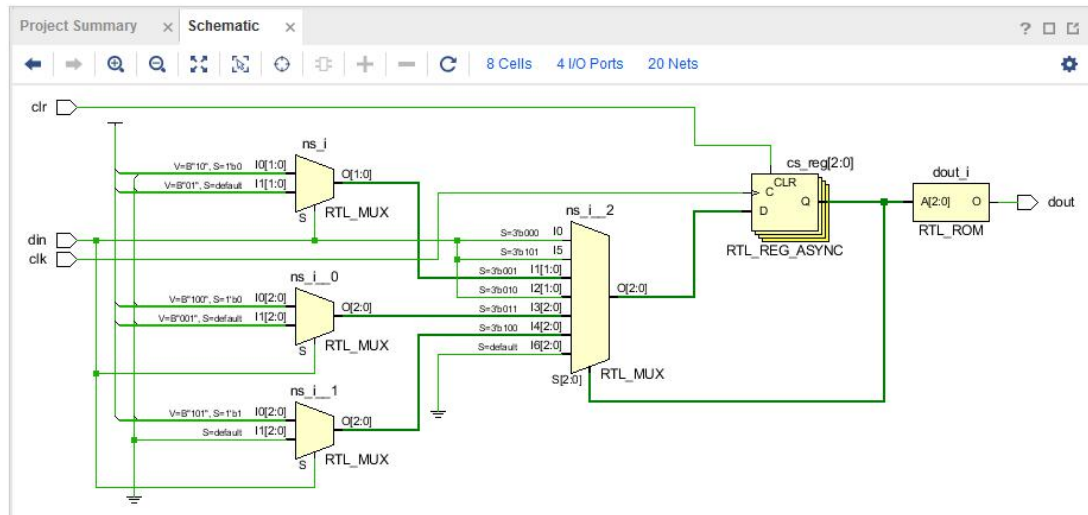

## 实验小结

学习计算机逻辑基础知识后,在实验中强化所学内容,通过 vivado 编写 verilog 代码,加强了 my 动手实践能力,加深对计算机逻辑基础的理解。